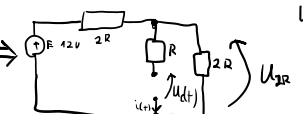



$t < 0$




$$U_{2R} = E \cdot \frac{2R}{2R + 2R} = 12 \cdot \frac{172}{344} = 6V$$

$$U_C(t) = U_{2R}$$

$t = 0$
 $U_C(0) = 6V$

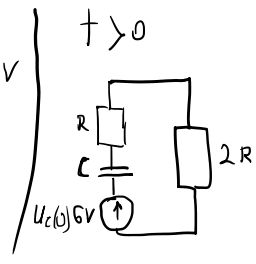

Przejdźcie
na Laplace


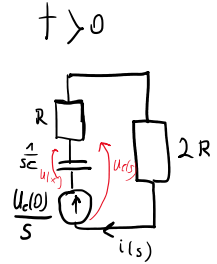


$$i(s) = \frac{U_C(0)}{s} \cdot \frac{1}{3R + \frac{1}{sC}}$$

$$\dot{i}(s) = \frac{U_C(0) \cdot C \cdot \frac{1}{sC}}{3R + \frac{1}{sC}} = \frac{U_C(0) \cdot \frac{1}{3R}}{s + \frac{1}{3RC}}$$


$$\dot{i}(t) = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3RC}} U_C(0) \cdot \frac{1}{3R} \cdot e^{st} = U_C(0) \cdot \frac{1}{3R} \cdot e^{-\frac{1}{3RC}t} = 6 \cdot \frac{1}{258} = \frac{6}{258} = \underline{\underline{0,023mA}}$$

ALTERNATYWA:

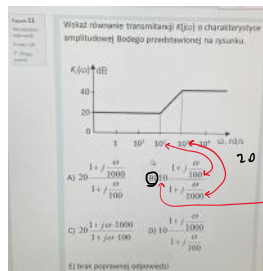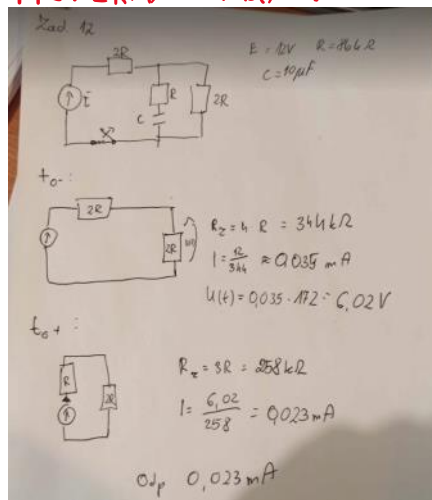

10 bo $\log_{10} 10 = 1$ skłama w decybelach



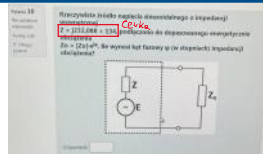
$$20 (\log_{10} 10) = 20 \cdot 1 = 20 \text{ dB}$$



$$Z = 134 + j232,088$$

$$\varphi = \arctan \frac{232,088}{134} = 60^\circ$$


$$\varphi = -\arctan \frac{Im}{Re}$$

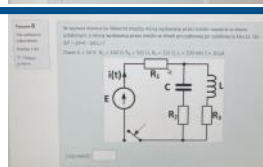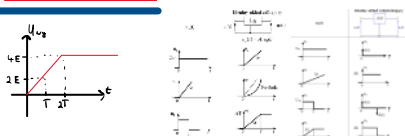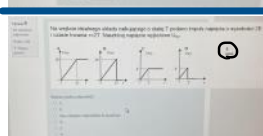

$$R_s = 622 \Omega$$

$$P(0,1) = (0,016)^2 \cdot 622 = 0,16W$$
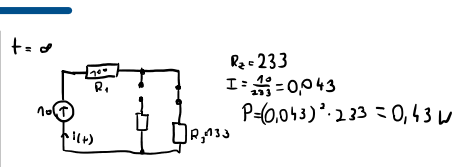
$$\Delta P = 0,43 - 0,16W = \underline{\underline{0,27W}}$$




$$X_C = X_L = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{100 \cdot 10^{-6}} = -j1000 \Omega$$


$$P = I^2 \cdot R$$

$$R_2 = 2 \cdot j7,3k \Omega + 2 \cdot (-j7,3k \Omega) + 2 \cdot 10k \Omega = 20k \Omega$$

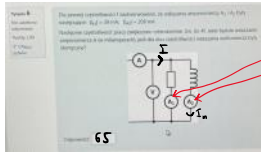
$$P = (1,9)^2 \cdot 20k \Omega = \underline{\underline{72,2W}}$$




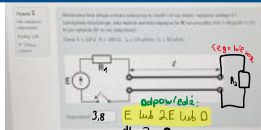
$$I^2 = I_1^2 + I_2^2$$
$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$
$$X_L = j\omega L$$
$$I_1 = I_2 = 20A$$
$$I_2 = I_1 = 20A$$
$$I_n = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$
$$I_n = 52$$
$$I = \sqrt{39^2 + 52^2} = \sqrt{1521 + 2704} = \sqrt{4225} = 65A$$




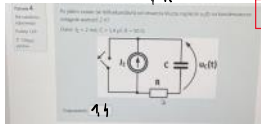
$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$
$$X_C = \frac{1}{j\omega C}$$
$$N = \frac{2I_1 R_1}{2I_1 + R_1}$$
$$M = \frac{2I_2 R_2}{2I_2 + R_2}$$
$$U = \frac{I \cdot t}{C}$$
$$I = \frac{U}{R}$$
$$I = \frac{3.8V}{2\Omega} = 1.9A$$



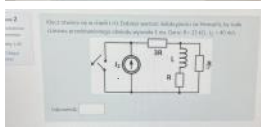
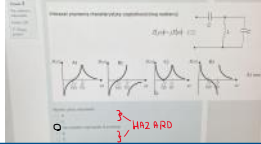
$$U = \frac{I \cdot t}{C}$$
$$I = \frac{U}{R}$$
$$I = \frac{3.8V}{2\Omega} = 1.9A$$
$$t = \frac{Q}{I} = \frac{1.1 \cdot 10^{-3}}{1.9} = 5.79 \cdot 10^{-4} s$$






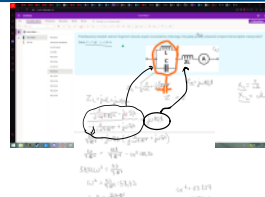
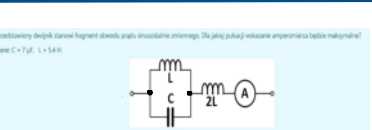
$$R_2 = 2R$$
$$I = \frac{U}{R}$$
$$I = \frac{3.8V}{2\Omega} = 1.9A$$
$$L = 4.6H$$





$$RC = \tau$$
$$\frac{1}{R} = \tau$$

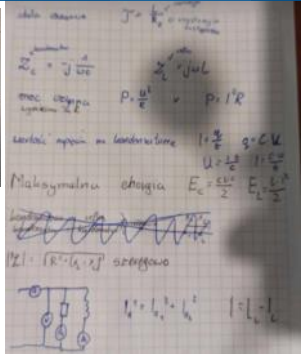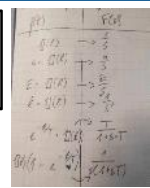
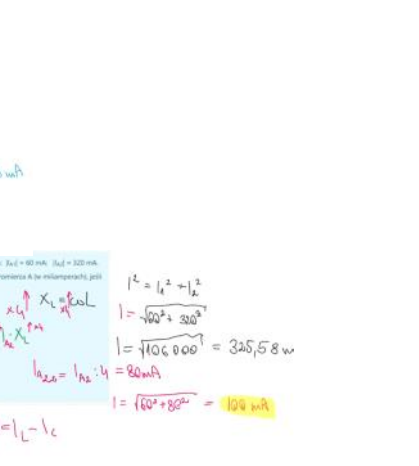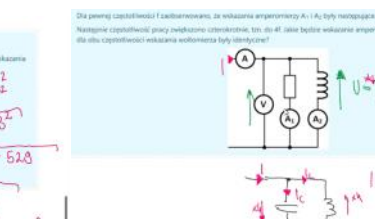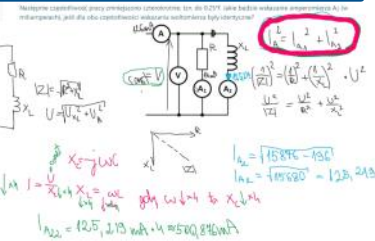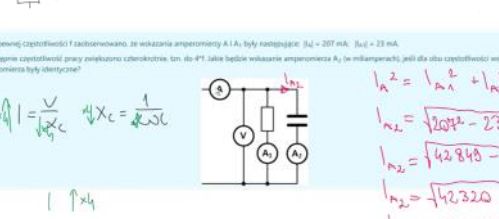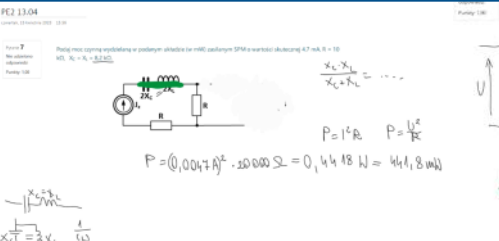
$$i(t) = \frac{U_C(0)}{s + \frac{1}{RC}}$$
$$U_C(0) = \frac{U}{1 + \frac{1}{RC}}$$
$$i(t) = \frac{U}{1 + \frac{1}{RC}} e^{-\frac{t}{RC}}$$



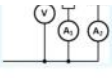$I \uparrow \times 4$

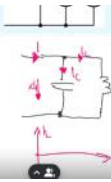 $I_{R2} = \sqrt{42840 - 520}$
 $I_{R2} = \sqrt{42320}$
 $I_{R2} = 205,72 \text{ mA}$
 $I_{R22} = I - 205,72 \text{ mA} = 822,68 \text{ mA}$

$I_{R22} = I_{R2} - I_{R1}$
 $I = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \text{ mA}$

 $I = I_L - I_C$